





**Демо-файл.  
За полной версией  
обращайтесь на сайт  
[www.promelectroavtomat.ru](http://www.promelectroavtomat.ru)  
или по эл. почте  
[promelectroavtomat@mail.ru](mailto:promelectroavtomat@mail.ru)**

DD1, DD2, DD5, DD7, DD8 – K511ЛА1 (2И-НЕ)

DD3 – K511ЛА2 (ЗИ-НЕ)

DD4 – K511ЛА4 (4И-НЕ-Е)

DD6 – K511ЛИ1 (4И-Е)

□ — состояние в начальный момент

**ПКП-10, ПКП-16**

Пресс электрогидравлический.

Блок управления 030.

Схема электрическая принципиальная

[www.promelectroavtomat.ru](http://www.promelectroavtomat.ru)

## Пресс ПКП-10, ПКП-16. Работа платы управления 030 модернизированной.

**Момент 0.** Кнопки не нажаты. Г1 и Г2 работают, но импульсы с них никуда не идут. На входах RESET всех триггеров 0, поэтому все триггеры не активны, на их выходах 0. Реле KV1 отключено. Реле KV2 включено, лампочка готовности HL1 горит.

**Момент 1. Включение.** При замыкании обоих кнопок на входе DD3.3.10 появляется 1, и импульсы с Г1 идут через оператора на вход DD2.2.5.

Одновременно убирается сигнал PECET с T1, который теперь ожидает замыкание концевика SQ. (Когда SQ замыкается, T1 становится активным, DD8.2.6=0, и KV1 отключается.)

Одновременно убирается сигнал PECET с T2, который теперь ожидает аварии (DD5.1.1 = 0). (При аварии T2 становится активным, DD5.2.6 = 0, KV1 отключается, KV2 мигает аварии.)

Одновременно убирается сигнал PECET с T3, который теперь ожидает приход импульсов от Г1 через внешние электроды и оператора, через DD2.2, на вход SET DD2.3.9. (когда импульсы доходят, T3 становится активным, и KV1 включается.)

**Момент 2.1. Нормальный запуск.** Схема И DD4 - не простая, а с задержкой формирования выходного сигнала, время которой определяется элементами на входах E.

При нажатии кнопок на вход DD4.1,2,4,5 поступает 1. При этом 1 присутствует и на втором входе DD4.1.1. Через некоторое время (которое определяется прохождением импульсов с Г1 через человека, элементы DD1.4, DD2.2, триггер T3 и номиналами C13 и R19) триггер T3 запустится, включит реле KV1 и 0 поступит на вход DD4.1.1. Если это время прохождения 0 меньше времени задержки срабатывания DD4.1, то сигнал 0 на выходе DD4.1.6 не успеет сформироваться. На вход DD5.1 триггера T2 не поступит 0, и пресс будет работать в нормальном режиме.

**Момент 2.2. Неудачный запуск.** Подразумеваем, что кнопки нажаты и на выходе DD8.4.11 появилась 1. В таком случае запуск не состоится, если сигнал с Г1 не поступает на установочный вход триггера T3, который так и не запустится. Тогда сигнал 0 появится через время задержки на выходе DD4.1.6 и переведет T2 в активное состояние, что отключит реле KV1.

**Момент 3. Прямой ход, прорубание.** После запуска прямого хода пресса прохождение тока через оператора прекращается и не играет роли - триггеры T2 и T3 не изменят своего состояния, и выключение прямого хода пресса возможно только при срабатывании триггера T1 (концевик SQ) или при размыкании одной из кнопок SB5.1, SB6.1. После размыкания одной из кнопок схема возвращается в состояние "Момент0".

**Приложение. Работа модуля РПГ-010222УЗ (04).** Модуль представляет собой два блока, каждый из которых состоит из пары катушек и пары герконовых контактов, включаемых магнитными полями этих катушек. Любая катушка (или обе катушки, включенные синфазно) включает оба геркона. В противофазном включении катушек система KV1.1 ... KV1.4 (KV2.1 ... KV2.4) является логической схемой «исключающее ИЛИ» с 2 входами. Такое включение используется в прессе ПВГ-8, где включение второй катушки отключает герконы.